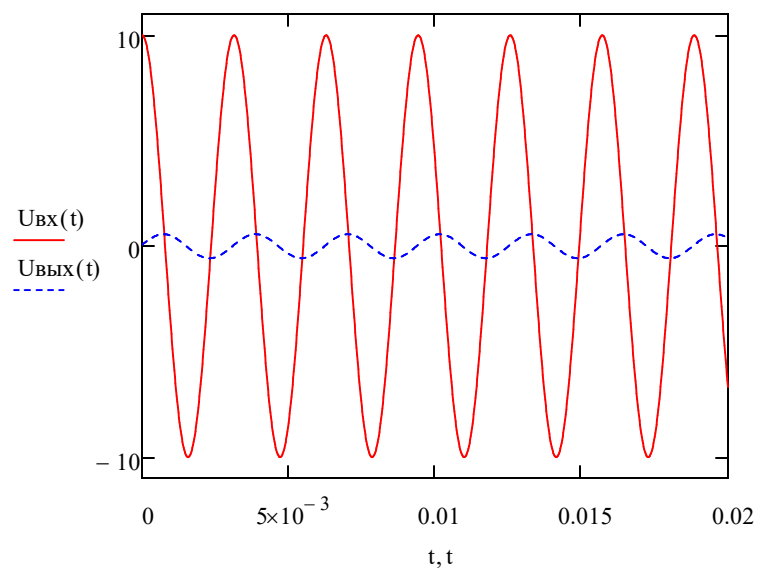


4 Пункт:

$$U_{BX}(t) := 10 \cos(2000t)$$

$$U_{ВЫХ}(t) := 0.57 \cos(2000t - 1.446)$$



8 пункт:

$$\omega := 2000$$



$$I := \frac{(136 + 0.4j \cdot \omega)}{10000 + 40j \cdot \omega} \quad I = 0.01 - 4.431i \times 10^{-4}$$

$$|I| = 0.01$$

$$\phi := -0.044281$$

$$I_{BX}(t) := 0.02 \cos(2000t - 0.044281)$$

$$U_{BX}(t) := \cos(2000t)$$

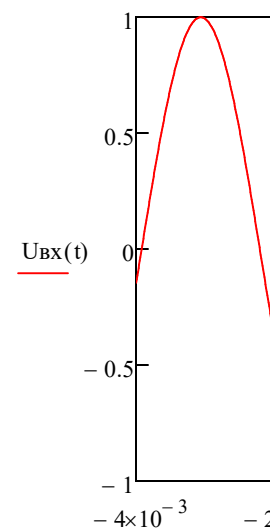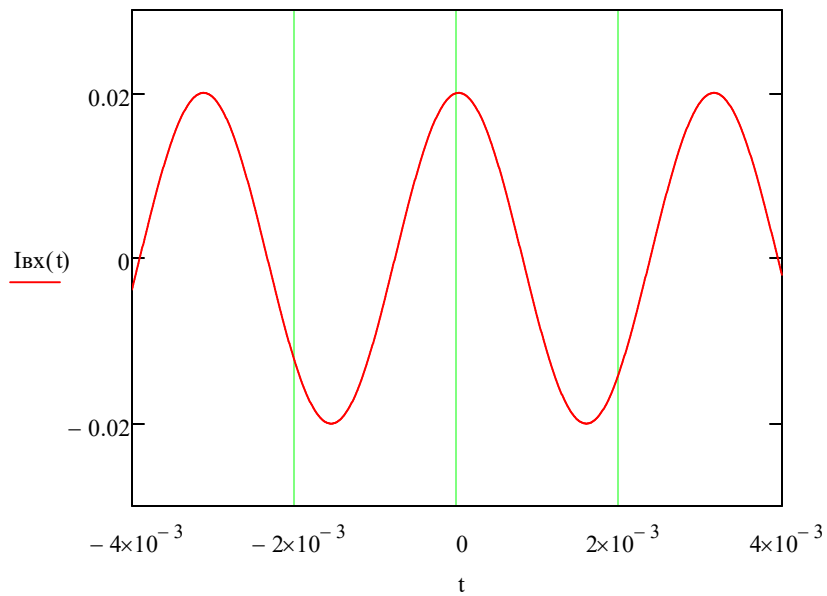

9 пункт:

$$K(\omega) := \frac{114}{250 + j \cdot \omega}$$

$$K(\omega) = 7.015 \times 10^{-3} - 0.056i$$

$$\underline{R} := \left[76 \frac{(24 + 0.4j \cdot w)}{100 + 0.4j \cdot w} \right] = 75.111 + 7.109i$$

$$Z_{\Sigma} := 64(R) = 4.807 \times 10^3 + 454.971i$$

$$|Z_{\Sigma}| = 4.829 \times 10^3$$


$$\pi := 3.14$$

5 пункт:


Диаграммы напряжений на входе и на выходе

$$S_{BX}(t) := \frac{1}{2} + 2 \frac{\cos(2000t)}{\pi} + 2 \frac{\cos(6000t + \pi)}{3\pi} + 2 \frac{\cos(10000t)}{5\pi} + 2 \frac{\cos(14000t + \pi)}{7\pi} + 2 \frac{\cos(18000t + \pi)}{9\pi}$$
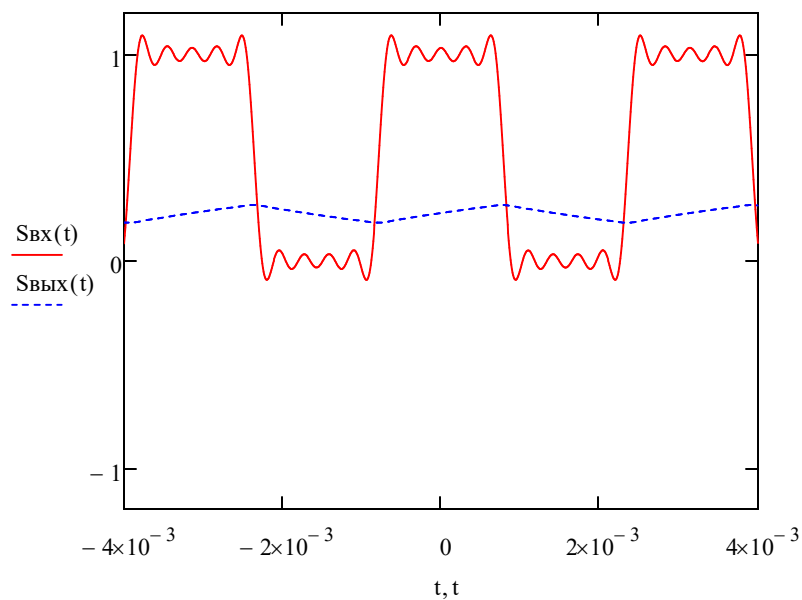
$$S_{ВЫХ}(t) := 0.228 + 2 \cdot 0.057 \frac{\cos(2000t - 1.446)}{\pi} + 2 \cdot 0.019 \cdot \frac{\cos(6000t + 1.612)}{3\pi} + 2 \cdot 0.011 \frac{\cos(10000t - 1.107)}{5\pi}$$



Увеличенный сигнал на выходе (необяз)

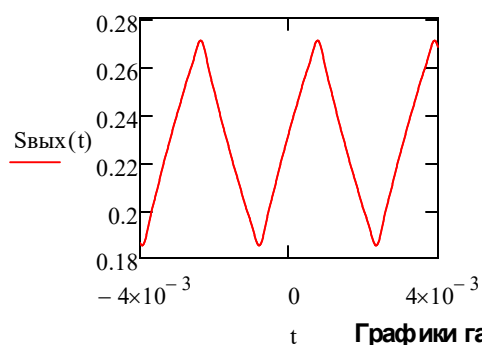





Графики гармоник выходного напряжения:


$$S1(t) := 2 \frac{0.057 \cos(2000t - 1.446)}{\pi} \quad S3(t) := 2 \frac{0.019 \cos(6000t + 1.612)}{3\pi}$$

$$S5(t) := 2 \frac{0.011 \cos(10000t - 1.546)}{5\pi}$$

$$S7(t) := 2 \frac{0.008 \cos(14000t + 1.589)}{7\pi}$$
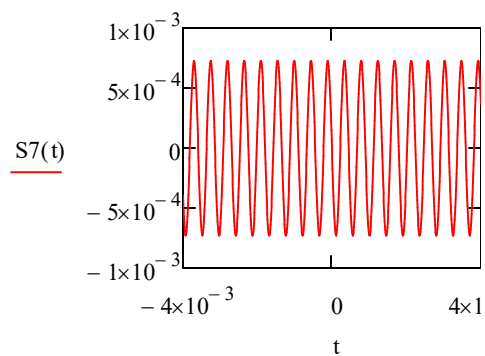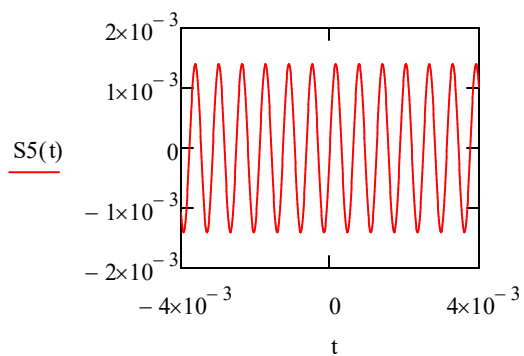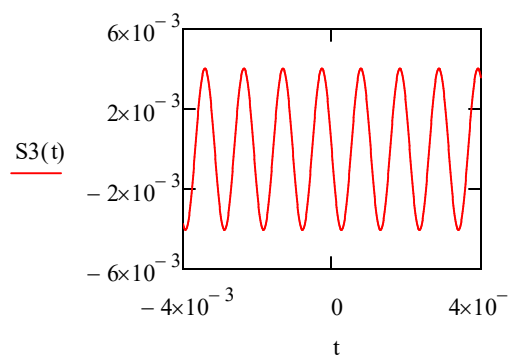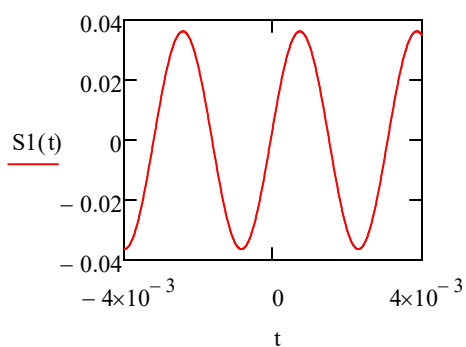
$$S9(t) := 2 \frac{0.006 \cos(18000t - 1.557)}{9\pi}$$




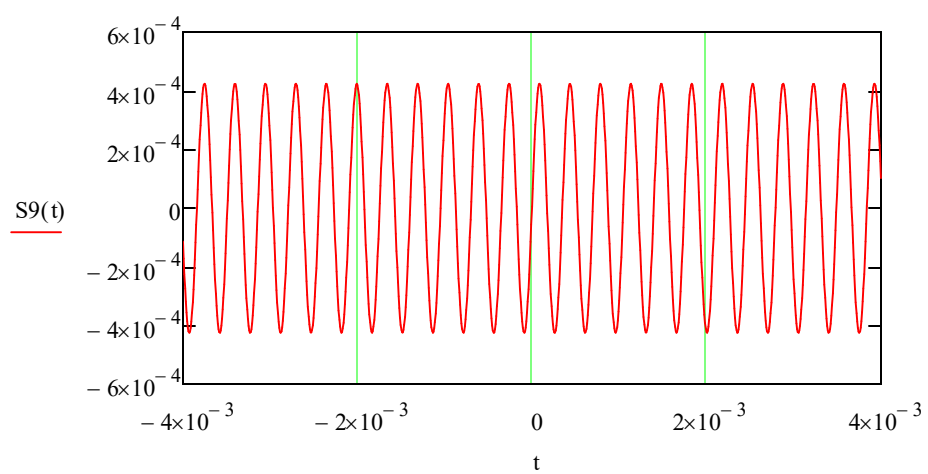


7 пункт:

$$Z(w) := 40 + \frac{(24j \cdot w + 60 \cdot 76)}{136 + 0.4j \cdot w}$$

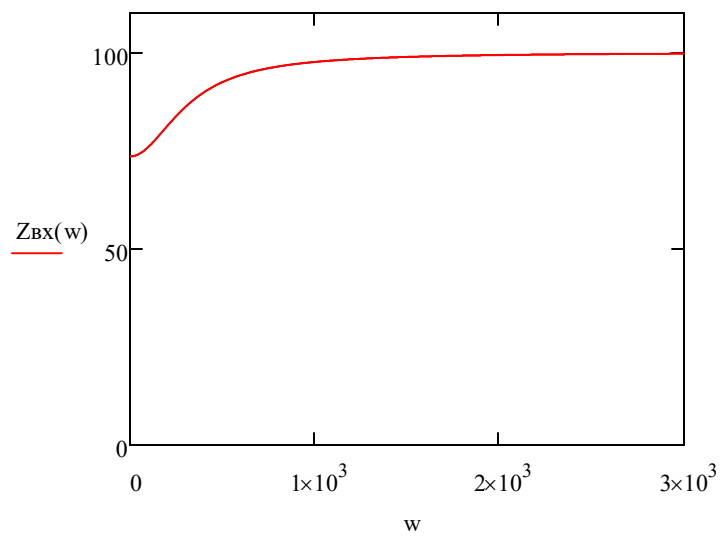
$$Z_{BX}(w) := \frac{\left[\left(1360000 + 16 \cdot w^2 \right)^2 + (40 \cdot 36 \cdot w)^2 \right]^{\frac{1}{2}}}{136^2 + 0.4^2 w^2}$$




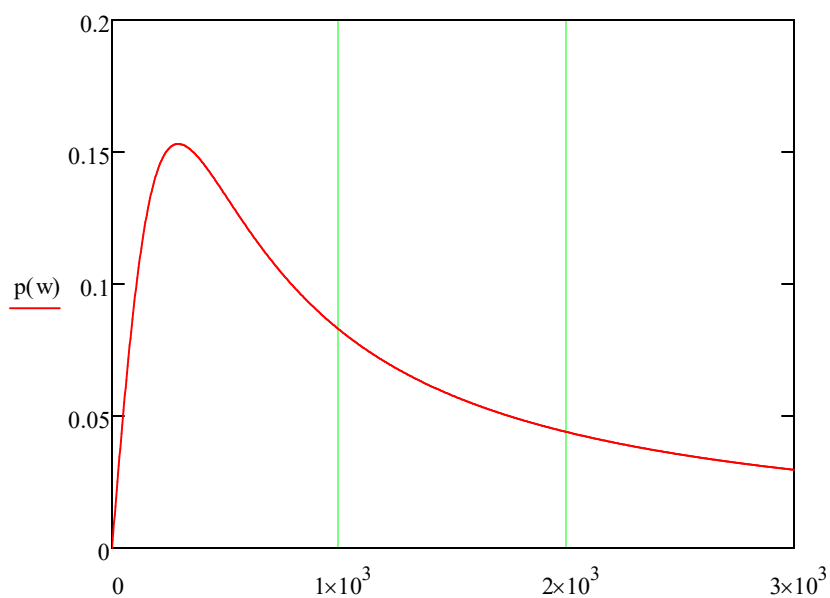
$$p(w) := \operatorname{atan} \left[\frac{(40 \cdot 36 \cdot w)}{1360000 + 16w^2} \right]$$


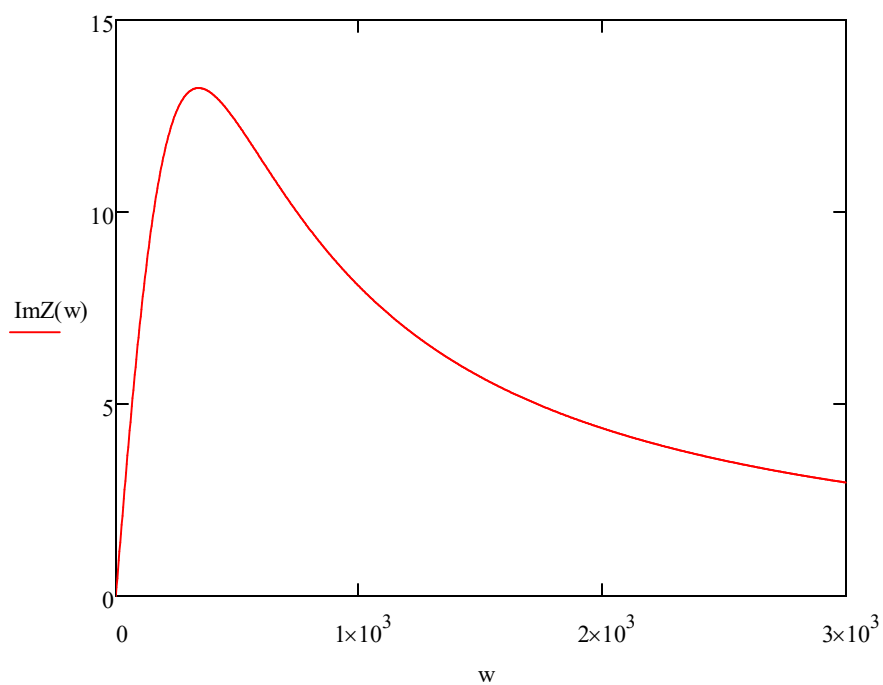
$$\text{Im}Z(w) := \frac{(40 \cdot 36 \cdot w)}{136^2 + 0.4^2 w^2} \quad \text{Re}Z(w) := \frac{(1360000 + 16 \cdot w^2)}{136^2 + 0.4^2 w^2}$$



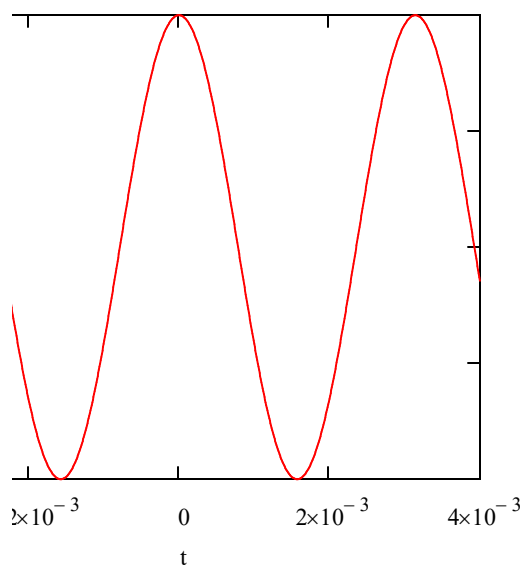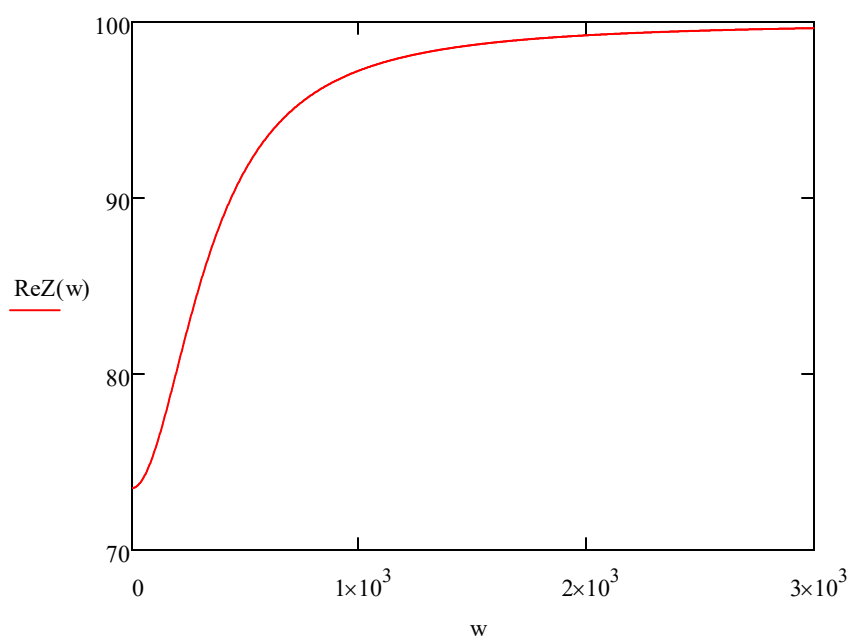

00t)

$$\frac{-1.546)}{+2\cdot 0.008\frac{\cos(14000t+1.589)}{7\pi}+2\times 0.006\frac{\cos(18000t-1.557)}{9\pi}}$$

3



0^{-3}